



Politecnico di Milano

Reti Logiche A

Corso di Reti Logiche A

Introduzione al VHDL

- Una prima presentazione -

VHSIC-HDL

Very High Speed Integrated Circuit - Hardware Description Language

*Marco D. Santambrogio:
marco.santambrogio@polimi.it*





VHDL



- **VHSIC Hardware Description Language**
 - ▶ **Very High Speed Integrated Circuit**
 - ▶ Linguaggio per la descrizione dei C.I.
- **Esistono tre modi per descrivere un C.I.**
 - ▶ **Dataflow** - Descrivere un circuito usando i gate
 - ▶ **Structural** - Descrivere un circuito usando delle distinte descrizioni strutturali
 - ▶ **Behavioral** - Attraverso del *codice* (ifs, loops, etc.)





Introduzione



Il Linguaggio VHDL viene utilizzato per: **Documentare, Simulare, Sintetizzare** circuiti e sistemi logici.

Esso è costituito da più parti alcune delle quali fanno parte integrale del linguaggio stesso, mentre altre vengono integrate da opportuni “packages” realizzati all’interno di “libraries”

User Library	User Package	blocchi e funzioni precedentemente sviluppati dall'utente
Vendor Library	Vendor Package	blocchi e funzioni sviluppati dal fornitore
Library IEEE	Package STD_LOGIC_1164 Package STD_LOGIC_ARITH	Definizione variabili logiche "fisiche" Definizione di funzioni aritmetico-logiche
Library STD	Package TEXTIO Package STANDARD	Operazioni su stringhe Unità di tempo, caratteri ASCII, ecc.
Library WORK	Local User Package	Variabili, blocchi e funzioni locali





Struttura generale di un programma



```
use libreria
```

```
entity circuito is
```

```
...
```

```
end circuito;
```

```
architecture archi of circuito is
```

```
-- istruzione concorrente 1
```

```
-- istruzione concorrente 2
```

```
begin
```

```
  pa: process
```

```
  begin
```

```
    -- istruzione sequenziale pa_1
```

```
    -- istruzione sequenziale pa_2
```

```
    -- ...
```

```
  end;
```

```
  pb: process
```

```
  begin
```

```
    -- istruzione sequenziale pa_2
```

```
    -- ...
```

```
  end;
```

```
end;
```

Area concorrente

Area sequenziale


Area sequenziale





Un primo esempio

A \leq B + C after 5.0 ns

 

Aspetti introdotti:

- Descrizione / documentazione
- Simulazione
- Sintesi Logica





- Una delle funzioni del VHDL è quella di descrivere / documentare il funzionamento di un sistema in modo chiaro ed inequivocabile
- Non è detto che questo sistema debba essere realizzato
- Alle volte è IMPOSSIBILE la realizzazione fisica del circuito
- Potrebbe essere la descrizione di un sistema già in funzione
- Potrebbe essere un modo per descrivere gli stimoli da impiegare per testare un circuito





Simulazione



- Un sistema descritto in VHDL viene solitamente **SIMULATO** per analizzarne in comportamento (simulazione comportamentale)
- Bisogna fornire degli stimoli (INPUT)
- Ed avere un sistema capace di osservare l'evoluzione del modello durante la simulazione, registrarne le variazioni per un'eventuale ispezione di funzionamento
- Il simulatore deve aver la possibilità di rappresentare una variabile come “unknown”.





Sintesi Logica



- Passaggio tra descrizione comportamentale e descrizione a porte logiche
- La sintesi avviene tramite appositi programmi che si appoggiano a librerie dove sono descritte le porte logiche da impiegare (fornite dal venditore)
- La sintesi è un processo delicato che deve essere opportunamente “guidato ed ottimizzato”
- Solo un ristretto sottoinsieme del VHDL si presta ad essere Sintetizzato automaticamente.
Non tutto ciò che è scritto in VHDL è sintetizzabile
- La restante parte è da impiegarsi per la descrizione e per la simulazione





Progetto in VHDL



- Può essere composto da più unità compilate e salvate in opportune librerie
- Queste unità sono:
 - ▶ Entity
 - ▶ Architecture
 - ▶ Package
- Entity ed Architecture descrivono i componenti come interfaccia e come struttura interna
- Package: contiene funzioni e/o grandezze di uso comune





Esempio



```
package my_defs is                                     (Package)
    constant unit_delay: time := 1 ns  -- ritardo
end my_defs

entity COMPARE is                                     (Entity)
    port (a, b : in bit;
          c : out bit);
end COMPARE

architecture DATAFLOW of COMPARE is                 (Architecture)
    begin
        c <= not (a xor b) after work.my_defs.unit_delay;
    end DATAFLOW
```






Entity

- Descrive un componente solo come Interfaccia da e verso l'esterno, ne fornisce una visione "ai morsetti"
- Non fornisce alcun dettaglio sul funzionamento o sull'architettura

 
```
entity COMPARE is  
    port (a, b : in bit;  
          c : out bit);  
end COMPARE
```





- *Entity*

 - ▶ Descrive gli ingressi e le uscite di un modulo





VHDL - Half Adder




- Problema: descrivere un singolo bit half adder con i segnali di carry ed enable
- Specifica
 - ▶ Ingressi e uscite sono tutti definiti da un solo bit
 - ▶ Quando enable è alto, result è $x + y$
 - ▶ Quando enable è alto, carry è uguale x and y
 - ▶ Le uscite sono uguali a 0 quando enable è basso





Entity Half Adder

 

```
ENTITY half_adder IS  
    GENERIC(prop_delay : TIME := 10 ns);  
    PORT( x, y, enable : IN BIT;  
          carry, result : OUT BIT);  
END half_adder;
```





Architecture



- Describe il funzionamento dell'”Entity” tramite:
 - ▶ descrizione astratta (comportamentale)
 - ▶ equazioni logico/ aritmetiche (dataflow)
 - ▶ Interconnessione tra moduli (strutturale)
- Lo stesso componente può essere descritto a più livelli di astrazione





Architecture (comportamentale)



- Descrizione comportamentale ad alto livello di astrazione (risulta molto simile ad un algoritmo espresso secondo i classici linguaggi sequenziali (C, Fortran, Pascal, ecc..))
- Utile per simulare parti di circuito senza dover scendere troppo nel dettaglio del funzionamento.
- Utilizzo di **PROCESS** (con lista dei segnali di attivazione)
- Più operazioni agenti in parallelo risiedono in diversi “Process”
- Diversi processi comunicano tra loro mediante “SEGNALI” ma al loro interno lavorano mediante “VARIABILI”
- Al loro interno i “Processes” sono sequenziali
- **ATTENZIONE**: non tutto ciò che viene descritto al livello comportamentale risulta sintetizzabile





Processi



- Un **process** è un'istruzione concorrente che contiene un'area sequenziale.
- Un processo viene eseguito parallelamente alle altre istruzioni concorrenti.
 - ▶ L'esecuzione del suo body può essere condizionata da una **sensitivity list**, una lista di segnali.
 - ▶ La sensitivity list non si usa quando il body contiene un'istruzione **wait**.
 - In questo caso l'esecuzione viene avviata e si sospende nel modo indicato da *wait*.
- Note:
 - ▶ In un processo le variabili locali conservano in proprio valore nel tempo tra un'esecuzione e l'altra.





Processi - Esempio



```
p1: process (B, C)
begin
  A <= B and C;
  C <= '0';
end;
```

```
p1_2: process
begin
  A <= B and C;
  C <= '0';
  wait on B, C;
end;
```





Architecture (comportamentale) Half Adder



```
ARCHITECTURE half_adder_a OF half_adder IS
  BEGIN
    PROCESS (x, y, enable)
      BEGIN
        IF enable = '1' THEN
          result <= x XOR y;
          carry <= x AND y;
        ELSE
          carry <= '0';
          result <= '0';
        END IF;
      END PROCESS;
    END half_adder_a;
```





Architecture (dataflow) - Half Adder



```
ARCHITECTURE half_adder_b OF half_adder IS
  BEGIN
    carry <= enable AND (x AND y);
    result <= enable AND (x XOR y);
  END half_adder_b;
```

Descrizione secondo equazioni logiche





Architecture (strutturale)




-
- Descrizione Strutturale ovvero mediante blocchi tra loro interconnessi
 - I vari “components” devono essere già presenti in una libreria di riferimento
 - La dichiarazione dei “components” e’ spesso raccolta in un “package”
 - La “port map” indica il collegamento fisico
 - Vengono solitamente impiegati segnali interni
-





Architecture (strutturale) - Half Adder

 



Architecture (strutturale) - Half Adder



```
ARCHITECTURE half_adder_c OF half_adder IS
```

```
    COMPONENT and2
      PORT (in0, in1 : IN BIT;
            out0 : OUT BIT);
    END COMPONENT;
```

```
    COMPONENT and3
      PORT (in0, in1, in2 : IN BIT;
            out0 : OUT BIT);
    END COMPONENT;
```

```
    COMPONENT xor2
      PORT (in0, in1 : IN BIT;
            out0 : OUT BIT);
    END COMPONENT;
```

```
-- description is continued on next slide
```





Architecture (strutturale) - Half Adder



```
-- continuing half_adder_c description

SIGNAL xor_res : BIT; -- internal signal
-- Note that other signals are already declared in entity

BEGIN

    A0 : and2 PORT MAP (enable, xor_res, result);
    A1 : and3 PORT MAP (x, y, enable, carry);
    X0 : xor2 PORT MAP (x, y, xor_res);

END half_adder_c;
```





Architecture




-
- Tutte queste tecniche costitutive per l'Architecture possono fondersi tra loro
 - Una buona descrizione architetturale è il primo passo per una buona Sintesi
 - ▶ Non tutto ciò che è scritto in VHDL può essere sintetizzato!!





Alcuni esempi

 




Controllo dei processi: IF-THEN-ELSE



```
SIGNAL a : STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);  
SIGNAL y : STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);  
SIGNAL enable : STD_LOGIC;
```
 
```
PROCESS( enable )  
BEGIN  
  IF (enable = '1') THEN  
    y <= a;  
  ELSE  
    y <= "000";  
  END IF;  
END PROCESS;
```





Controllo dei processi: CASE



```
SIGNAL a : STD_LOGIC;  
SIGNAL y : STD_LOGIC;  
SIGNAL enable : STD_LOGIC_VECTOR(1 downto  
    0);  
  
PROCESS ( enable )  
BEGIN  
    CASE enable IS  
        WHEN "00" =>  
            y <= a;  
        WHEN "01" =>  
            y <= '0';  
        WHEN "10" =>  
            y <= '0';  
        WHEN OTHERS =>  
            y <= '1';  
    END CASE;  
END PROCESS;
```






Controllo dei processi: CASE - DECODER



```
SIGNAL y : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);  
SIGNAL a : STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
```
 
```
PROCESS (a)  
BEGIN  
  CASE a IS  
    WHEN "00" =>  
      y <= "0001";  
    WHEN "01" =>  
      y <= "0010";  
    WHEN "10" =>  
      y <= "0100";  
    WHEN "11" =>  
      y <= "1000";  
    WHEN OTHERS => ;  
  END CASE;  
END PROCESS;
```






Double DRIVEN


 
```
ARCHITECTURE arch OF circ IS  
SIGNAL s : BIT;  
BEGIN  
  PROCESS  
  BEGIN  
    s <= operazione1;  
  END PROCESS;  
  
  PROCESS  
  BEGIN  
    s <= operazione2;  
  END PROCESS;  
END arch;
```





Domande?



© 2008 by LFP, Inc.





- Un po' di sintassi -

μ-LAB

**Appunti non esaustivi.
Lo studio non può considerarsi completo con solo questa presentazione**





Introduzione



- Il VHDL e' costituito da vari formati (**types**) ed operatori (**operators**) per consentire simulazione e sintesi a vari livelli
- Nel package **STANDARD** si trovano descritti quegli oggetti destinati alla descrizione COMPORTAMENTALE (non sempre sintetizzabile)
- Nel package **IEEE1164** vi si trovano gli oggetti destinati alla sintesi ed alla simulazione logica
- Il VHDL e' un linguaggio fortemente basato sulla sintassi

$1 + 1 \neq 2.0$





Sintassi



- Le varie espressioni sintattiche scritte in VHDL si possono ricondurre ai seguenti oggetti:
 - ▶ Scalari e Vettori
 - ▶ Nomi
 - ▶ Oggetti:
 - Costanti
 - Segnali
 - Variabili
 - ▶ Espressioni





Sintassi - Scalari e Vettori



Scalari	Vettori
character	string
bit	bit_vector
std_logic	std_logic_vector
boolean	
real	
integer	
time	





Bit

- Il BIT assume solo valori '0' o '1' e va dichiarato tra virgolette singole
 - ▶ Es: '0' '1'
- In caso di equivoco si usi la dichiarazione esplicita
 - ▶ Es: bit('0') bit('1')





Bit_vector

- Il Bit_vector e' un array di Bit che assumono solo valori '0' o '1' e va dichiarato tra virgolette doppie, e' comunque consentito adottare una notazione ottale o esagesimale. Il carattere '_' puo' essere adottato per comodita', ma non viene interpretato
 - ▶ Es: "0001_1001" x"00FF"
- In caso di equivoco si usi la dichiarazione esplicita
 - ▶ Es: bit_vector("0110_0101_0011")





STD_logic

- E' il "type" piu' usato per la sintesi logica
- Assume i valori:

'U'	uninitialized		
'X'	unknown	'W'	weak unknown
'0'	0 logic	'L'	weak 0
'1'	1 logic	'H'	weak 1
'Z'	high impedance	'-'	don't care





STD_logic

- Viene dichiarato racchiuso tra virgolette singole
 - ▶ Es: 'U' 'X' '1' '0'
- In caso di equivoco si usi la dichiarazione esplicita
 - ▶ Es: std_logic('1')





Real

- Può essere utile per simulazioni ad alto livello
- **NON VIENE SINTETIZZATO**
- DEVE contenere il punto decimale ed eventualmente il segno
 - ▶ Es: 1.0 +2.23 - 4.56 -1.0E+38
- Per impiegare un array di numeri reali deve essere opportunamente dichiarato





Integer

- ▶ Può essere utile per simulazioni ad alto livello
- ▶ **NON SEMPRE VIENE SINTETIZZATO**
- ▶ **NON DEVE** contenere il punto decimale ma può eventualmente contenere il segno
 - Es: 10 +223 -456
- ▶ Un intero può eventualmente essere espresso in una altra base
 - Es: 16#00F0F#
- ▶ Nel package STANDARD sono descritti due subset degli Integer: positive e natural





Time

- E' la sola grandezza fisica predefinita in VHDL.
- E' definita nel Package STANDARD
- E' importante separare il valore dall'unita' di grandezza

▶ Es: 10 ns 123 us 6.3 sec

- Unita' di grandezza consentite:

fs ps ns us ms sec min hr





type, subtype

- In VHDL si possono “inventare” delle variabili “su misura

```
TYPE mese IS (gennaio, febbraio, giugno);
```

```
TYPE bit IS ('0', '1');
```

- E dei sottoinsiemi di queste”

```
SUBTYPE mesefreddo IS
```

```
mese range gennaio to febbraio;
```





- Ogni oggetto (entity, architectures, segnali, ...) ha un nome simbolico
- Il VHDL e' un linguaggio "Case insensitive" (ossia abcd e' analogo a AbCd)
- Vi sono "nomi riservati" quali:
in, out, signal, port, library, map, entity,
- I nomi "relativi" vengono indicati con un "." nella sintassi
 - ▶ Es: libray_name.package_name.item.neme
 WORK.my_defs.unit_delay





- In VHDL vi sono grandezze che mantengono il loro valore immutabile ed altre che possono cambiare valore
 - ▶ **constants**: grandezze fisse
 - ▶ **signals**: rappresentano collegamenti fisici (sono grandezze concorrenti)
 - ▶ **variables**: rappresentano variabili all'interno di un processo (sono grandezze sequenziali)
- Inoltre si possono definire dei puntatori a **files** (ovviamente per blocchi puramente comportamentali)
- Ogni grandezza impiegata deve essere definita a priori

```
variable x: integer;  
signal aBc: bit;  
constant Vdd: real := 12.3;
```





- Sono l'astrazione dei “collegamenti fisici”
- Fanno comunicare tra loro varie entity
- Un segnale può essere inizializzato
(ATTENZIONE in fase di SINTESI l'inizializzazione potrebbe essere disattesa!)
- In una entity un segnale viene dichiarato tramite la
`port`

```
signal count: integer range 1 to 10;  
signal GROUND: bit :=0 ;  
signal SYS_BUS : std_logic_vector (7 downto 0);  
port (A, B : in std_logic);
```





Sintassi - Variables



- Una variabile viene impiegata nei `process`
- l'assegnamento del valore ad una variabile avviene istantaneamente in simulazione (all'opposto di un segnale per cui l'assegnamento avviene in base al "tempo di simulazione")
- deve essere dichiarata prima di essere usata

```
variable INDEX : integer range 1 to 50;  
variable CYCLE : time range 10 ns to 50 ns := 10ns;  
variable MEMORY : bit_vector (0 to 7);  
variable x,y,z : integer;
```





Sintassi - Operandi



- **Logici:**
and, or, nand, nor, xor
- **Relazionali**
=, /=, <, <=, >, >=
- **Concatenazione e aritmetici**
&, +, -, *, /, mod, rem, **, abs
- **Logici:**
not
- **NOTA:** il precedente elenco e' ordinato in base alla priotita'





Packages STD_logic_arith



- Il package STANDARD non consente comparazioni o operazioni aritmetiche tra “bit_vector”
- Alcuni venditori provvedono un package per definire le operazioni tra std_logic_vector
- Servono per definire se le grandezze impiegate sono di tipo “signed” o “unsigned”
 - ▶ ovvero ad esempio come interpretare la grandezza “1011” ossia 11 oppure -5 ?)

```
use IEEE.std_logic_signed.all;  
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
```





WebPACK



- ISE *WebPACK* è un tool gratuito e scaricabile dal web che supporta la scrittura, la sintesi e la verifica di specifiche in HDL sia per CPLD che FPGA.
- E' possibile scaricarlo gratuitamente da:
 - ▶ www.xilinx.com





Bibliografia



- The VHDL Cookbook, P. J. Ashenden
- The Hamburg VHDL archive:
 - ▶ <http://tech-www.informatik.uni-hamburg.de/vhdl/>
- Il Linguaggio VHDL. Introduzione al linguaggio VHDL per la descrizione di sistemi digitali, Xilinx Inc.
- WEB-LINKS:
 - ▶ <http://www.ashenden.com.au/designers-guide/DG.html>
 - ▶ <http://www.ashenden.com.au/designers-guide/DG-intro-lectures.html>
 - ▶ <http://www.ashenden.com.au/students-guide/SG.html>

